

# Hardwarepraktikum WS 1997/98

## Versuch 5

### Sequentielle Systeme II

Jan Horbach, 17518  
Chris Hübsch, 17543  
Lars Jordan, 17560

## Aufgabenstellung

Entwerfen und realisieren Sie unter Verwendung dreier JK-MS-FF ein sequentielles System mit folgenden Funktionen:

- Zählen mod 8
- Rücksetzen
- Laden des Einerkomplements des aktuellen Zustandes
- Laden einer Oktalzahl

Alle Funktionen, die statisch realisierbar sind, sind statisch zu realisieren. Die übrigen Funktionen sind synchron getaktet zu realisieren.

Vorbetrachtung:

Der zu entwerfende Zähler hat folgende Schnittstelle

Reset	Counter	Q2
Load		Q1
Count		Q0
Compl		
C		
D2		
D1		
D0		

### 1. Statische Funktionen

Für die statischen Funktionen sind die Eingänge  $\bar{S}$  und  $\bar{R}$  der Flip-Flops zu verwenden. Die statischen Funktionen, Laden und Rücksetzen, sind für jedes Flip-Flop  $i$  gleich realisierbar.

- **Reset:** Die Funktion Reset wird durch Anlegen von  $\bar{S}=1$  und  $\bar{R}=0$  (also  $S=0$ ,  $R=1$ ) erzeugt.
- **Load:** Die Funktion Load wird durch eine geeignete Belegung von  $\bar{S}$  und  $\bar{R}$  realisiert. Ist  $\text{Load}=1$ , dann entscheidet  $D(i)$ , ob ein Rücksetzen ( $\bar{S}=1$ ,  $\bar{R}=0$ ) oder ein Setzen ( $\bar{S}=0$ ,  $\bar{R}=1$ ) ausgewählt werden soll.

Die Funktionen für die Belegung von /S und /R lassen sich für jedes der drei FF's in folgender Tabelle darstellen:

Reset	Load	D(i)	/S	/R	Bemerkung
0	0	0	1	1	Speichern
0	0	1	1	1	Speichern
0	1	0	1	0	Laden von 0 (d.h. Löschen)
0	1	1	0	1	Laden von 1 (d.h. Setzen)
1	0	0	1	0	Löschen
1	0	1	1	0	Löschen
1	1	0	X	X	Verboten (lt. Superpositionsprinzip)
1	1	1	X	X	Verboten (lt. Superpositionsprinzip)

Aus dieser Tabelle lassen sich die beiden folgenden Karnaugh-Pläne ableiten:

/S	$\overline{\text{Reset}}$	Reset	$\overline{D(i)}$
Load	1	X(1)	
$\overline{\text{Load}}$	1	1	D(i)
	1	1	
Load	0	X(0)	

$$\overline{S} = \overline{D(i)} \wedge \overline{\text{Load}}$$

/R	$\overline{\text{Reset}}$	Reset	$\overline{D(i)}$
Load	0	X(0)	
$\overline{\text{Load}}$	1	0	D(i)
	1	0	
Load	1	X/1	

$$\overline{R} = \overline{\text{Reset}} \wedge \overline{\text{Load}} \vee D(i) \wedge \text{Load}$$

Für den Fall Reset-Load-D(i) ist bei /R auf jeden Fall 1 einzusetzen, wenn /S=0, da sonst der verbotene Zustand /S=/R=0 eintreten würde.

## 2. Dynamische Funktionen

Die dynamischen Funktionen werden im Gegensatz zu den statischen mit Hilfe der J- und K-Eingänge des JK-MS-FF realisiert.

Die folgende Tabelle zeigt die Zustandsübergänge beim Zählen:

Count	$Q_2^t$	$Q_1^t$	$Q_0^t$	$Q_2^{t+1}$	$Q_1^{t+1}$	$Q_0^{t+1}$	$J_2$	$K_2$	$J_1$	$K_1$	$J_0$	$K_0$
1	0	0	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	0	1	0	0	X	1	X	X	1
1	0	1	0	0	1	1	0	X	X	0	1	X
1	0	1	1	1	0	0	1	1	X	1	X	1
1	1	0	0	1	0	1	X	0	0	X	1	X
1	1	0	1	1	1	0	X	0	1	X	X	1
1	1	1	0	1	1	1	X	0	X	0	1	X
1	1	1	1	0	0	0	X	1	X	1	X	1

Es ergeben sich unter Berücksichtigung von Compl (High-Pegel, um das Komplement einer Zahl zu laden) und nach Vereinfachung die folgenden Schaltfunktionen für die einzelnen Eingänge:  $J_i$  und  $K_i$ :

$$J_0 = \text{Count} \vee \text{Compl}$$

$$K_0 = J_0$$

$$J_1 = Q_0 \wedge \text{Count} \vee \text{Compl}$$


$$K_1 = J_1$$

$$J_2 = Q_1 Q_0 \wedge \text{Count} \vee \text{Compl}$$

$$K_2 = J_2$$

Dabei stellt jeweils die Konjunktion, in der das Count enthalten ist, die Bedingung dar, unter der  $J_i$  (und damit gleichzeitig auch das  $K_i$ ) gesetzt wird – in Abhängigkeit vom Ausgang des vorgeschalteten Flip-Flops, oder aber es wird getoggelt, wenn Compl gleich 1 ist. Sollten nun beide gleichzeitig gesetzt sein (Compl und Count), dann wird auf jeden Fall getoggelt, was einer Höher-Priorisierung des Compl-Signales entspricht.

 Aus den oben hergeleiteten Schaltfunktionen resultiert die folgende Schaltung:



Die VHDL-Beschreibung des Zählers lautet wie folgt:

```
entity gmand3 is
  generic (tverz:time:=10 ns);
  port (x1, x2, x3: in bit;
        y: out bit);
end gmand3;

architecture dfluss of gmand3 is
begin
  y <= not (x1 and x2 and x3) after tverz;
end;

entity gmand2 is
  generic (tverz:time:=10 ns);
  port (x1, x2: in bit;
        y: out bit);
end gmand2;

architecture dfluss of gmand2 is
begin
  y <= not (x1 and x2) after tverz;
end;

entity gnot is
  generic (tverz:time:=10 ns);
  port (x1: in bit;
        y: out bit);
end gnot;

architecture dfluss of gnot is
begin
  y <= not x1 after tverz;
end;

entity SN7472 is
  port (RQ, J, C, K, SQ: in bit;
        Q, QQ: out bit);
end;

architecture struct of SN7472 is
  component gmand3
    generic (tverz:time);
    port (x1, x2, x3: in bit;
          y: out bit);
  end component;

  component gmand2
    generic (tverz:time);
    port (x1, x2: in bit;
          y: out bit);
  end component;

  component gnot
    generic (tverz:time);
    port (x1: in bit;
          y: out bit);
  end component;

  for all: gmand3 use entity work.gmand3(dfluss);
  for all: gmand2 use entity work.gmand2(dfluss);
  for all: gnot use entity work.gnot(dfluss);
```

```
    signal s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, cq :bit;
begin
    u1: gnand3 generic map (10 ns) port map(s8, J, C, s1);
    u2: gnand3 generic map (10 ns) port map(C, K, s4, s5);
    u3: gnand3 generic map (11 ns) port map(Sq, s1, s6, s2);
    u4: gnand3 generic map ( 9 ns) port map(s2, s5, Rq, s6);
    u5: gnand2 generic map (10 ns) port map(s2, Cq, s3);
    u6: gnand2 generic map (10 ns) port map(Cq, s6, s7);
    u7: gnand3 generic map (11 ns) port map(Sq, s3, s8, s4);
    u8: gnand3 generic map ( 9 ns) port map(s4, s7, Rq, s8);
    u9: gnot generic map (10 ns) port map(C, cq);
    Q <= s4;
    Qq <= s8;
end;

entity counter is
    port (Reset, Load, Count, Compl, C: in bit;
          D: in bit_vector(2 downto 0);
          Q: out bit_vector(2 downto 0));
end;

architecture struct of counter is

    component SN7472
        port (RQ, J, C, K, SQ: in bit;
              Q: out bit);
    end component;

    signal s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10, s11, s12, s13, s14: bit;

begin
    s1 <= Reset or Load;
    s2 <= D(2) nand Load;
    s3 <= D(1) nand Load;
    s4 <= D(0) nand Load;
    s5 <= s2 nand s1;
    s6 <= s3 nand s1;
    s7 <= s4 nand s1;
    s8 <= s13 or Compl;
    s9 <= s14 or Compl;
    s10 <= Compl or Count;
    --s11 aus FF 1
    --s12 aus FF 0
    s13 <= s11 and s14;
    s14 <= Count and s12;
    FF2: SN7472 port map(s5, s8, C, s8, s2, Q(2));
    FF1: SN7472 port map(s6, s9, C, s9, s3, s11); Q(1) <= s11;
    FF0: SN7472 port map(s7, s10, C, s10, s4, s12); Q(0) <= s12;
end;
```

### Durchführung:

Der Zähler lieferte beim Test genau die erwarteten Ergebnisse. Sowohl die statischen Funktionen als auch die dynamischen wurden richtig realisiert.